©Технически университет – София Електротехнически Факултет

Трансформатори

дисциплина "Електротехника и електроника" ОКС "Бакалавър" от Учебен план за студентите на специалност "Транспортна техника и технологии", Професионално направление 5.5. "Транспорт,корабоплаване и авиация"



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Съдържание

- Исторически сведения.
- Основни понятия. Видове трансформатори.
- Принцип на действие.
- Режими на работа
 - Режим на празен ход
 - Режим на натоварване
 - Опит на късо съединение
 - Външна характеристика на трансформатора
 - Паралелна работа на трансформаторите
 - К.П.Д.
- Литература



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



1

Исторически сведения.

Първите сведения за трансформаторите са от 1831г. кгато английският физик М.Фарадей открива физическото явление електромагнитна индукция, което е в основата на принципа на действие на силовия трансформатор.

Първият патент на силов трансформатор получават през 1885г унгарските електротехници Karoly Zipernowsky, Miksa Deri и Otto Blathy. На фиг.1 е показан общият вид на първия патентован трансформатор.

През същата година американският учен Уйлям Стенли също разработва няколко конструкции силови трансформатори, които се използват за електрифициране на Грей Барингтон, щата Масачузес (фиг.2 и фиг.3).

Трябва да с<mark>е о</mark>тбележи, че първите силови трансформатори са с много големи загуби на празен ход.


В Република България началото на производството на силови трансформатори се счита 1928г., когато под ръководството на инж. Бешков се произвежда първият трансформатор с мощност 10 кVA за напрежение 7000/150 V.



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



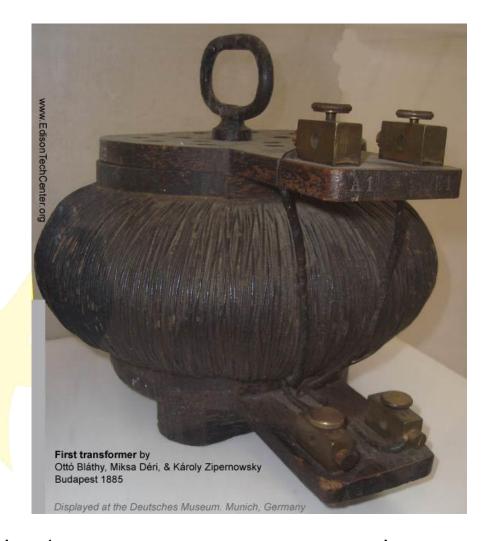

Фиг.1 – първият патентован трансформатор



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"







Фиг.2

Трансформатор от 1886 г САЩ Фиг.3

Трансформатор от 1885 г – САЩ, предложен от Уйлям Стенли.



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



През 1937г. е конструиран трансформатор 320 кVA за напрежения 15/0,4 кV. През 1948г. е създадена фабрика "Елпром" и същата година е проектирана и конструирана трифазна трансформаторна група 3х1000кVA за напрежение 20кV.

Със създаването на първия електромашиностроителен завод в България (1950г.) на мястото на фабрика "Елпром", възникват условия за усвояването на нови мощности силови трансформатори с мощност 31500 кVA за напрежения 110 кV.

За задоволяване потребностите на страната от силови трансформатори през 1965г. производството се поставя на научни основи. Създава се Институт по електроенергийна техника и в същото време се усвоява производството на трансформатори с мощност 180 000 кVA и напрежения до 220 кV. Конструират се и се произвеждат маслени и сухи трансформатори за страната и износ. В номенклатурата са включени повишаващи машинни трансформатори с регулиране на напрежението без възбуждане; повишаващи и понижаващи двунамотъчни и тринамотъчни трансформатори с регулиране на напрежението под товар и редица специални трансформатори за страната и износ.



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"






намотки.

Европейски съюз

Основни понятия. Видове трансформатори

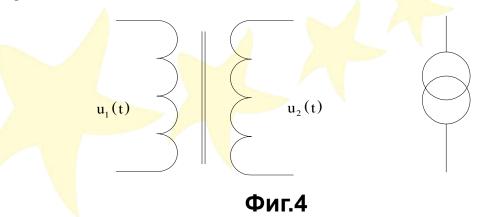Трансформаторът представлява статично електромагнитно устройство, действието на което се основава на явлението взаимна индукция. При трансформаторите енергията на променлив ток с едни параметри се преобразува в енергия на променлив ток с други параметри при една и съща честота. В електрическите схеми трансформаторите се означават със символите показани на фиг.4.



Трансформаторите имат две и повече намотки. Намотката, която е свързана с източника на енергия се нарича първична намотка. Намотките, които отдават енергия към товара се наричат вторични

ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

За създаване на силна магнитна връзка, т.е. за създаване на поголям магнитен поток намотките на трансформатора се разполагат върху феромагнитен магнитопровод, който се изработва от електротехническа стомана.

Според броя на намотките трансформаторите биват двунамотъчни, тринамотъчни и многонамотъчни. Трансформатор с повече от една захранващи намотки се нарича трансформатор с разчленени намотки. Ако намотките на трансформатора са свързани галванично, така че имат обща част, трансформаторът се нарича автотрансформатор.

Трансформаторите биват с общо и специално предназначение. Силовите трансформатори с общо предназначение се използват за включване в мрежи, които не се отличават с особени условия на околната среда и режими на работа.

Към трансформаторите с общо предназначение спадат: машинни трансформатори, енергийни трансформатори, разпределителни трансформатори. Към трансформаторите със специално предназначение спадат: трансформатори за захранване на електрически пещи, тягови трансформатори, заварочни трансформатори, регулиращи, измервателни, съгласуващи и др.



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

В зависимост от броя на фазите трансформаторите биват еднофазни и трифазни.

Ако напрежението на първичната намотка е по-голямо от напрежението на вторичната намотка, трансформаторът е понижаващ. В противен случай, трансформаторът е повишаващ.

Конструктивната схема на силовия трансформатор се състои от пет елемента:

а) магнитна система – състои се от магнитопровод и неактивна част. Магнитопроводът е затворен и служи за локализиране на основното магнитно поле. Всеки магнитопровод се състои от ядра и яреми. Върху ядрата се разполагат намотките на трансформатора. Яремите са всички останали участъци, които затварят магнитната система. Върху яремите не се монтират намотки. Формата на напречното сечение на ядрото може да бъде кръгла или правоъгълна. Пластините от които се изработва ядрото са от електротехническа студено валцована стомана и са подходящо подредени за да се получи желаната форма на сечението. Неактивната част включва елементи, които са предназначени за фиксиране на магнитопровода и укрепване на намотките, за намаляване на вибрациите и шума на трансформатора.



"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

- б)електрическа система състои се от токопровеждащи и изолационни конструкции. Към токопровеждащите конструкции се отнасят намотките, екраните, екраниращите пръстени и други. Към изолационните конструкции спадат всички видове диелектрици:
- твърд диелектрик изолационен картон, хартия, гетинакс и порцелан;
- течен диелектрик трансформаторно масло (от естествени продукти и синтетични масла);
- газов диелектрик въздух и др.
- в)охладителна система служи за отвеждане на топлината, която възниква вследствие на загубите на енергия в трансформатора.

Основният елемент на охладителната система на маслените трансформатори е техният казан. В охладителната система се създава непрекъснат процес на маслена циркулация по затворени контури. При трансформатори с по-голяма мощност, охладителната система представлява казан с присъединени охладители (радиатори) и подходящи маслени помпи и вентилатори.

г)механична система – осигурява механична якост на цялата конструкция на трансформатора. Чрез нея трансформаторът може да се повдига и транспортира.



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042


"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



д) система от арматура и принадлежности –тази система гарантира сигурност, безупречна експлоатация и дълготрайност на трансформатора. Това са съоражения за защита на трансформаторното масло от окисляване, овлажняване и свръхналягане; контрол на температурата; защита на охладителната система и др.



Принцип на действие

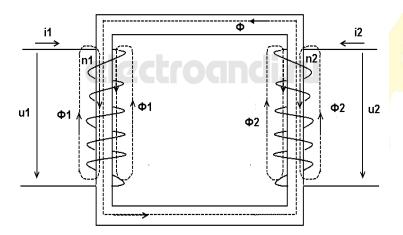

Фиг.5

На фиг.5 е показана принципната схема на двунамотъчен еднофазен трансформатор. Когато първичната намотка се включи към напрежение u₁, в нея протича ток i₁. Този ток възбужда променлив магнитен поток Ф, който се обхваща и от двете намотки и индуктира в тях е.д.н. от вида:

$$e_1 = -w_1 \frac{d\Phi}{dt} \qquad (8.1)$$

$$e_2 = -w_2 \frac{d\Phi}{dt} \qquad (8.2)$$



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Ако магнитният поток е синусоидален от вида $\Phi(t) = \Phi_{\rm m} \sin \omega t$,

то и е.д.н. също са синусоидални:

$$e_{1} = -\omega \Phi_{1m} \cos \omega t = E_{1m} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$e_{2} = -\omega \Phi_{2m} \cos \omega t = E_{2m} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$
(8.3)
$$e_{2} = -\omega \Phi_{2m} \cos \omega t = E_{2m} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$
(8.4)

където

$$\Phi_{1m} = W_1 \Phi_m$$

$$\Phi_{2m} = W_2 \Phi_m$$

Съответните ефективни стойности на електродвижещите напрежения в първичната и вторична страни са:

$$E_1 = 4,44 \text{fw}_1 \Phi_m$$
 (8.5)

$$E_2 = 4,44 fw_2 \Phi_m$$
 (8.6)



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Прието е отношението на е.д.н. на първичната и вторична намотки да се нарича коефициент на трансформация:

$$k_{TP} = \frac{e_1}{e_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2}$$
 (8.7)

Коефициентът на трансформация определя мащаба на преобразуване на напрежението.

Ако вторичната намотка се затвори към товар (консуматор) през нея протича ток i_2 . Така енергията на първичната намотка се предава на вторичната. Индуктираното е.д.н. в първичната намотка e_1 се противопоставя на изменението на основния магнитен поток създаден от тока i_1 . По фаза e_1 е приблизително противоположно на захранващото напрежение.

Токът във вторичната страна създава магнитен поток, който се противопоставя на основния поток (съгласно принципа на Ленц), т.е. вторичният ток се стреми да размагнити веригата (да намали основния магнитен поток който го създава).



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Това води до нарушаване на електрическото равновесие в първичната страна, т.е. токът і₁ нараства и то с толкова, че да поддържа равновесието на напреженията в първичната страна.

В зависимост от величините i₂ и u₂ на вторичната страна са възможни следните режими на работа на трансформатора:

- режим на празен ход (пр.х.);
- режим при натоварване ;
- опит на късо съединение (к.с.).



Режим на празен ход

Трансформаторът работи в режим на пр.х. когато първичната намотка е включена към синусоидално напрежение, а към вторичната страна не е включен товар (консуматор). Прието е токът и напрежението при този режим да се означават с \mathbf{i}_{10} и \mathbf{u}_{10} . Токът \mathbf{i}_{10} има две съставки – реактивна \mathbf{i}_{μ} и \mathbf{i}_{a} активна. Реактивната съставка създава основния магнитен поток Ф. Той се разглежда като работен и поток на разсейване. Активната съставка на тока е свързана със загубите в стоманата (загуби от вихрови токове и хистерезис). Потокът на разсейване индуктира в първичната намотка е.д.н. от вида:



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



$$\mathbf{e}_{\sigma} = -\frac{\mathbf{d}\Psi_{\sigma}}{\mathbf{d}t} = -\mathbf{L}\frac{\mathbf{d}\mathbf{i}_{\sigma}}{\mathbf{d}t} \tag{8.8}$$

Прилага се втори закон на Кирхоф за първичната и вторична страни и се записва:

$$\mathbf{e}_{1} + \mathbf{e}_{\sigma} = \mathbf{R}_{1} \mathbf{i}_{10} - \mathbf{u}_{1}$$
 (8.9)

$$\mathbf{u}_{20} = \mathbf{e}_2 \tag{8.10}$$

В комплексен вид системата уравнения се записва така:

$$\dot{\mathbf{U}}_{1} = -\mathbf{E}_{1} + \mathbf{R}_{1}\dot{\mathbf{I}}_{10} + \mathbf{j}\omega\mathbf{L}_{1}$$
 (8.11)

$$\dot{\mathbf{U}}_{20} = \dot{\mathbf{E}}_2$$
 (8.12)




ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Векторната диаграма за трансформатор в режим на празен ход има вида показан на фиг.6: за базисен вектор е избран векторът на магнитния поток. Токът і₁₀ изпреварва потока на ъгъл .Този ъг**6**/л зависи от загубите в магнитопровода. Е.д.н. И **н**зостават по фаза от на

900.Ф

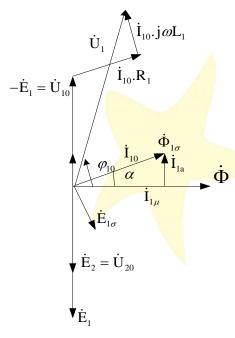

Фиг.6



Магнитният поток на разсейване около първичната намотка $\Phi_{1\sigma}$ съвпада по фаза с тока на пр.х. Електродвижещото напрежение

 $E_{1\sigma}$ породено от потока на разсейване изостава по фаза от тока $\dot{\mathbf{I}}_{10}$ на ъгъл 90^{0} . Приложеното напрежение се получава като векторна сума от $-\dot{\mathbf{E}}_{1}$ и падовете на напреженията от активните $\dot{\mathbf{I}}_{a}\mathbf{R}_{1}$ и

реактивни $\dot{I}_{10} j \omega L$ съставки. При силовите трансформатори токът на пр.х. е от 1 до 5% от номиналния ток, което дава основание горните напрежителни падове да бъдат пренебрегнати.

ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042


"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



От това следва, че при пр.х. приложеното напрежение приблизително може да се уравновеси от индуктираното е.д.н., т.е. $\dot{\mathbf{U}}_{_1} = -\mathbf{E}_{_1}$.

В режим на пр.х. трансформаторът консумира от източника активна енергия, която се превръща в топлина $P_{10} = I_{10}^2.R_1,W$ - една част в съпротивлението на първичната намотка и друга — в загуби в стоманата. *Т.к.* векторът на приложеното напрежение и токът на пр.х. сключват ъгъл прибилизително равен на 90°, то може да се каже, че трансформаторът при пр.х. представлява индуктивен товар за захранващия източник.

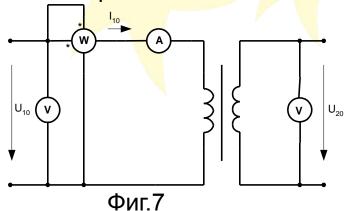От опита на празен ход могат да се определят загубите в магнитопровода на трансформатора . Тази мощност може да се измери по схемата показана на фиг.7.



Европейски съюз

От показанието на ватметъра се определя $P_{10} = U_{10}I_{10}\cos\phi_{10} = p_{M1} + p_{CT}$. Т.к. p_{M1} е сравнително малка величина, тя може да се пренебрегне.

ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Това е така, защото R_1 и I_{10} са много малки величини сравнени с номиналните стойности на трансформатора ($I_{10} \square I_{1H}$).

Тогава, отчетената стойност от ватметъра ще бъде $P_{10} \approx p_{CT} = p_X + p_B$.

Това показва, че измерената стойност от ватметъра е свързана със загубите в стоманения феромагнитен магнитопровод (загуби от хистерезис и вихрови токове). Чрез тях могат да се определят ефективната стойност на намагнитващия ток, фактора на мощноста и коефициента на трансформация при празен ход съответно чрез аналитичните изрази:

$$I_{\mu} = \sqrt{I_{10}^2 - \frac{P_{10}^2}{U_{10}^2}}; \cos \varphi_{10} = \frac{P_{10}}{U_{10}^2.I_{10}}; k_{TP} \approx \frac{U_{10}}{U_{20}}.$$
 (8.13)




ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



5 Режим при натоварване

Това е основният режим на работа на трансформатора. При него вторичната страна на трансформатора е включена към консуматор (товар) - фиг.8.

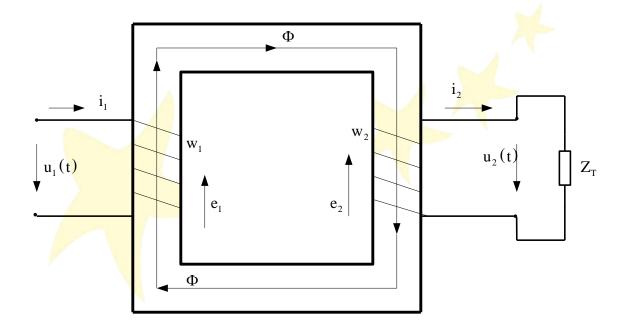

Фиг.8



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Токът i_2 създава свое магнитно поле. Магнитният поток на това поле затваря през феромагнитния има две първата се съставки: магнитопровод, а втората – през въздуха. Частта, която се затваря през магнитопровода се противопоставя на основния магнитен поток. Резултантният магнитен поток във феромагнитния магнитопровод се едновременното действие OT на магнитодвижещите напрежения на двете намотки. Този магнитен поток индуктира е.д.н. в двете намотки съответно \mathfrak{e}_1 и \mathfrak{e}_2 . Около двете намотки има потоци на разсейване, които индуктират е.д.н. на разсейване - $e_{1\sigma}$ и $e_{2\sigma}$. Съгласно втори закон на Кирхоф за схемата от фиг.8, за приложеното напрежение и напрежението на вторичната страна се извежда:

$$\mathbf{u}_{1} = \mathbf{R}_{1} \cdot \mathbf{i}_{1} - \mathbf{e}_{1} - \mathbf{e}_{1\sigma}$$
 (8.14)

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_{2\sigma} - \mathbf{R}_2 \cdot \mathbf{i}_2 \tag{8.15}$$



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



В комплексен вид горната система уравнения приема вида:

$$\dot{\mathbf{U}}_{1} = \mathbf{R}_{1}\dot{\mathbf{I}}_{1} - \dot{\mathbf{E}}_{1} + j\omega\mathbf{L}_{1}\dot{\mathbf{I}}_{1}$$
 (8.16)

$$\dot{\mathbf{U}}_{2} = \dot{\mathbf{E}}_{2} - \mathbf{j}\omega\mathbf{L}_{2}\dot{\mathbf{I}}_{2} - \mathbf{R}_{2}\dot{\mathbf{I}}_{2} \tag{8.17}$$

При силовите трансформатори съпротивленията на намотките \mathbf{R}_1 и \mathbf{R}_2

са малки величини, следователно и падовете на напреженията създадени от токовете по отношение на U_1 и U_2 са също пренебрежимо малки величини. Потоците на разсейване са много малки величини, следователно създадените е.д.н. на разсейване са пренбрежимо малки. При това, горната система придобива вида:

$$\dot{\mathbf{U}}_{1} \approx -\dot{\mathbf{E}}_{1} \tag{8.18}$$

$$\dot{\mathbf{U}}_{2} \approx \dot{\mathbf{E}}_{2} \tag{8.19}$$



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Това показва, че амплитудата на основния магнитен поток практически ще остава постоянна при изменение на натоварването. Обаче, основният магнитен поток е резултат от м.д.н. на двете намотки, т.е. от

$$(\mathbf{w}_{1}.\mathbf{i}_{1} + \mathbf{w}_{2}.\mathbf{i}_{2})$$
 (8.20)

От тук следва, че м.д.н при пр.х. и при натоварване ще бъдат равни, т.е. ще е в сила равенството:

$$\mathbf{w}_{1}\mathbf{i}_{10} = \mathbf{w}_{1}.\mathbf{i}_{1} + \mathbf{w}_{2}.\mathbf{i}_{2}$$
 (8.21)

В комплексен вид уравнението на магнитното състояние приема вида:

$$\mathbf{w}_{1}.\dot{\mathbf{I}}_{10} = \mathbf{w}_{1}.\dot{\mathbf{I}}_{1} + \mathbf{w}_{2}.\dot{\mathbf{I}}_{2}$$
 (8.22)



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



От (8.22) може да се определи токът в първичната намотка при натоварване:

$$\dot{\mathbf{I}}_{1} = \dot{\mathbf{I}}_{10} + \left(-\frac{\mathbf{W}_{2}}{\mathbf{W}_{1}}\right) \dot{\mathbf{I}}_{2} = \dot{\mathbf{I}}_{10} + \left(-\dot{\mathbf{I}}_{2}'\right).$$
 (8.23)

От последният израз се вижда, че всяко изменение на тока $\mathbf{1}_2$ води до изменение на тока в първичната намотка и то така, че да компенсира размагнитващото действие на вторичната страна на трансформатора. Величината \mathbf{i}_2' се нарича приведен вторичен ток на трансформатора.

В режим на натоварване, трансформаторът получава мощност от захранващият източник (обикновено електрическата мрежа), която се определя от израза:

$$P_1 = U_1.I_1\cos\varphi_1. \tag{8.24}$$



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Трансформаторът включен към товар отдава мощност към консуматора от вида:

$$P_2 = U_2.I_2.\cos\varphi_2 \tag{8.25}$$

При това мощността P_1 е равна на сумата от мощностите съответно P_2 и P_{3ar} - загуби в трансформатора.

Известно е, че загубите в <mark>тран</mark>сформатора се разделят на постоянни и променливи загуби.

Постоянните загуби не зависят от натоварването на трансформатора и се обуславят от загубите в стоманата (феромагнитния магнитопровод) от хистерезис и вихрови токове. Те се определят от големината на основния магнитен поток. На практика, често се приема, че загубите във феромагнитния магнитопровод са равни на активната мощност, консумирана от трансформатора при празен ход.

Променливите загуби са свързани със загубите в проводниците на първичната и вторична намотки, които се изпълняват от мед или алуминий.

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски съюз

Те се определят така: $p_{Cu,Al} = I_1^2.R_1 + I_2^2.R_2 = p_e$

Тогава първичната мощност ще бъде:

$$P_1 = P_2 + p_{CT} + p_e$$

На практика загубите в намотките са приблизително равни на мощността на късо съединение. Това е така защото при опит на късо съединение напрежението на входа на трансформатора е значително по-ниско от номиналното (0,03 – 0,1) U_н. Намагнитващият ток е също много малък по стойност, следователно явленията свързани с него може да се пренебрегнат.

Мощността Р₂ се нарича изчислителна мощност.


Ясна представа за режима на натоварване на трансформатора може да се получи OT неговите работни характеристики – $U_2(I_2)$; фактора на мощността соsφ₁ коефициента на полезно действие п от натоварването при константни захранващо напрежение, $\cos \varphi_2$ и честота f.



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

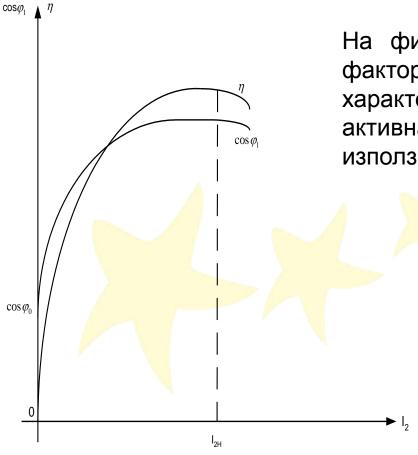"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"





На фиг.9 е показана зависимостта на фактора на мощността $\cos \varphi_1 = f(I_2)$,която характеризира съотношението между активната и реактивната енергия. използвани в трансформатора.

При отсъствие на товар, т.е. при празен ход, трансформаторът получава от мрежата индуктивна реактивна енергия, което се явява нерентабилно натоварване на електропровода. С увеличаване на натоварването, факторът на мощността нараства (реактивната мощност остава постоянна).

Фиг.9



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



За да работи трансформаторът при благоприятно съотношение между активната и реактивна енергия, той трябва да е добре натоварен. Практиката показва, че при 0,8I_н се постигат сравнително добри резултати.

Коефициентът на полезно действие на трансформатора при оптимален товар достига до 95 – 98 %. Той представлява отношение на полезната (изчислителна) мощност P_2 към първичната мощност, т.е.

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + p_{CT} + p_e}$$
 (8.26)


Вижда се, че коефициентът на полезно действие достига максималната си стойност при равенство на постоянните и променливите загуби, т.е. при $p_{\rm CT} = p_{\rm e}$. При увеличаване на активното натоварване факторът на мощността и коефициентът на полезно действие също нарастват. Това е твърде важен и съществен факт, който трябва да се има предвид при избора на трансформатора по мощност с цел по-икономичен режим на работа.



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

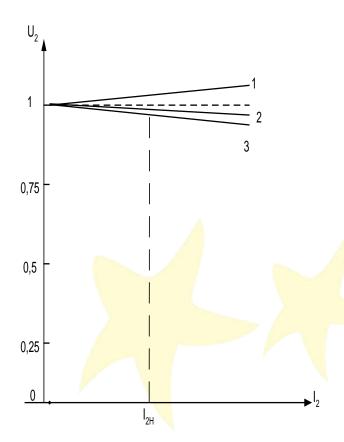"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"





На фиг.10 е показана зависимостта на вторичното напрежение OT натоварването. Прието тази характеристика да ce нарича характеристика външна на тр<mark>анс</mark>форматора. Тя дава представа за това, как се изменя напрежението на трансформатора от натоварването. Крива при капацитивен товар; крива при индуктивен, а крива 2 – съответно при активен товар или при $\cos \phi_1 = 1$.

Фиг.10



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Процентното изменение на вторичното напрежение се определя от следното отношение:

$$\Delta U_2 = \frac{U_{20} - U_{2H}}{U_{20}} 100 \tag{8.27}.$$

Наличието на активни и индуктивни съпротивления на първичната и вторична намотки на трансформатора обуславят появата на напрежителни падове в тях и промяна на вторичното напрежение при натоварване. Изменението на вторичното напрежение може да се определи експериментално.

Колебанието на електропреносната мрежа влияе неблагоприятно върху работата на товара (консуматора). Това явление се компенсира чрез регулиране на напрежението на първичната страна на трансформатора, т.е. чрез промяна на коефициента на рансформация.




ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



6 Опит на късо съединение (к.с.)

Той се извършва при съединение на изводите на вторичната страна непосредствено един с друг. В практиката е прието този опит да се нарича "изкуствен" опит на късо съединение. При него на входа на трансформатора се подава такава стойност на захранващото напрежение (много по-малка от номиналното напрежение) при която в намотките протичат токове с номинална стойност. Така трансформаторът няма да се повреди. На фиг.11 е показана схема при опит на късо съединение. От опитана к.с. може да се получи полезна информация за загубите на трансформатора. Приема

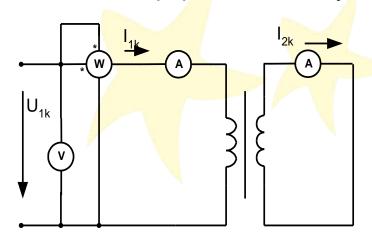

се, че цялата консумирана мощност покрива електрическите загуби при късо съединение, т.к. при този опит, магнитният поток във феромагнитния поток е много малък и съответните магнитни загуби са пренебрежимо малки.

Фиг.11




ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042


"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



Освен това, при опит на к.с. се определя важната за силовия трансформатор характеристика "напрежение на к.с." На практика, това е напрежението на първичната страна на трансформатора когато през намотките протичат номинални токове, а вторичната страна е дадена на късо. Напрежението на к.с. се дава най-често в относителни единици –

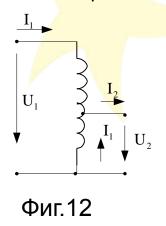 $u_{\rm k} = \frac{U_{\rm 1k}}{U_{\rm 1H}}.100\,$ % . Неговата стойност се отбелязва върху табелката на трансформатора. В силовите трансформатори напрежението на к.с. е в границите $u_{\rm k} = 5$ то-толяма мощност и по-високи напрежения.



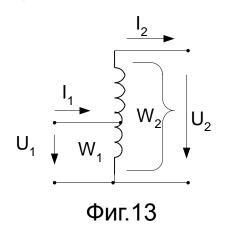



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"



- равенство на номиналните линейни напрежения;
- да имат една и съща група на свързване;
- напреженията на к.с. да са еднакви(приблизително равни);
- -да са равни вторичните им напрежения.

При неизпълнение на второто и последното условие, във вторичните намотки на паралелно работещите трансформатори протичат изравнителни токове, което води до неравномерно натоварване на трансформаторите. Практиката показва, че повече се натоварва трансформаторът с по-голямата стойност на вторичното напрежение.

Обикновено, при работа на трансформаторите в паралел, последните се избират с близки по мощност стойности. Ако паралелната група е с малък товар, за да се подобри коефициентът на полезно действие и $\cos \varphi$



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"

